

Compteur super bien fait

Voici les deux diodes pontées ensemble



Diode témoin clignotant

Sortie torche
électrique des
clignotants.

Ce sont deux (+) qui
se mettent à la
masse (-) en
enclenchant les
clignotants

